
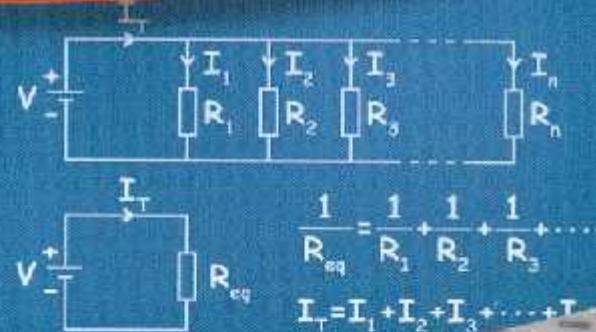


รหัสวิชา 3104-0002
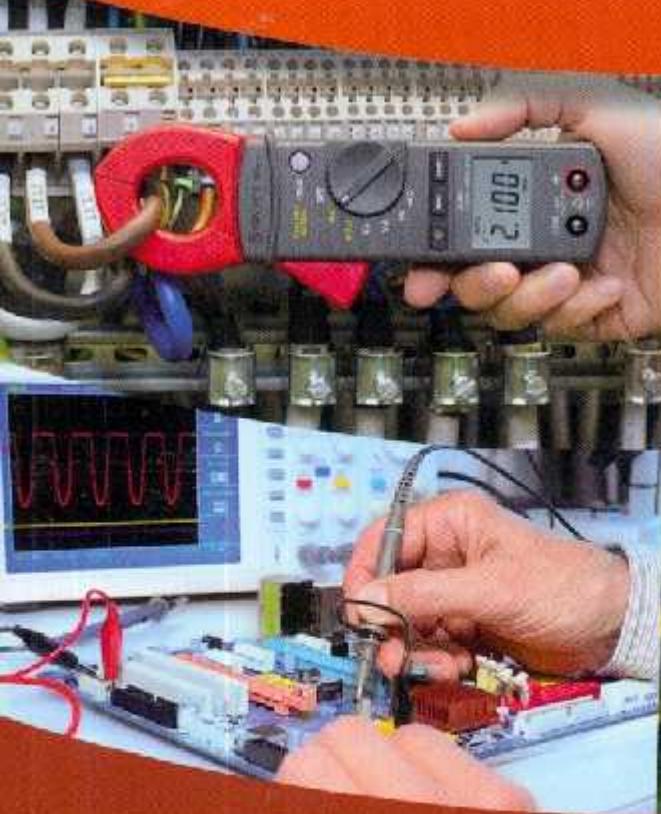
# เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

(Instrumentation and Electrical Circuits)



พันธ์ศักดิ์ พุฒนาบัตพงศ์

# สารบัญ

<b>บทที่ 1 เครื่องวัดกระไฟฟ้า</b>	<b>15</b>
1.1 ตารางผันวาร์มิเตอร์	16
1.2 การท้างงานของตารางผันวาร์มิเตอร์	17
1.3 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า	19
1.4 ตีชี้แอมป์มิเตอร์	20
1.5 การขยายย่านวัดด้วยแอมป์มิเตอร์	22
1.6 การต่อใช้งานและย่านวัดด้วยชี้แอมป์มิเตอร์	26
1.7 สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ	31
1.8 เอชีแอมป์มิเตอร์	33
1.9 แคลมเปิล์มิเตอร์	35
แบบฝึกหัดบทที่ 1	38
<b>บทที่ 2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า</b>	<b>41</b>
2.1 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	42
2.2 ตีชี้ไวโอลต์มิเตอร์	43
2.3 การขยายย่านวัดด้วยไวโอลต์มิเตอร์	46
2.4 การต่อใช้งานและย่านวัดด้วยไวโอลต์มิเตอร์	49
2.5 เอชีไวโอลต์มิเตอร์	54
แบบฝึกหัดบทที่ 2	60

<b>บทที่ ๓ เครื่องวัดความด้านบน.....</b>	<b>63</b>
3.1 เครื่องวัดความด้านบน .....	64
3.2 โครงสร้างไอห์มมิเตอร์ .....	66
3.3 การสร้างสเกลโล่ห์มมิเตอร์ .....	68
3.4 การนำไอห์มมิเตอร์ไปใช้งาน .....	70
3.5 เครื่องวัดความด้านบนแบบบริดจ์ .....	73
3.6 เมกไอห์มมิเตอร์.....	76
3.6.1 ชนิดแกนอากาศ.....	76
3.6.2 ชนิดแกนสารไฟฟ้าแบบแมกเนติก .....	78
แบบฝึกหัดบทที่ ๓ .....	81
<b>บทที่ ๔ กฎของโอล์บัน กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า .....</b>	<b>85</b>
4.1 กฎของโอล์บัน .....	86
4.2 กำลังไฟฟ้า .....	88
4.3 วัตต์มิเตอร์.....	92
4.4 การถือใช้งานวัตต์มิเตอร์ .....	94
4.5 การวัดค่าและ การอ่านค่ากำลังไฟฟ้า .....	96
4.6 วาร์มมิเตอร์.....	99
4.7 เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ .....	100
4.8 วัตต์มิเตอร์มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า .....	103
แบบฝึกหัดบทที่ ๔ .....	107
<b>บทที่ ๕ มัลติมิเตอร์ .....</b>	<b>111</b>
5.1 มัลติมิเตอร์ .....	112
5.2 มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะล็อก .....	113
5.3 การใช้งานมัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล .....	115
5.3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) .....	116

5.3.2 การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV) .....	118
5.3.3 การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCmA) .....	120
5.3.4 การวัดความด้านท่าน ( $\Omega$ ) .....	122
5.4 เมลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล .....	124
5.5 การใช้งานเมลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล .....	127
5.5.1 การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (DCV) .....	127
5.5.2 การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV) .....	128
5.5.3 การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) .....	128
5.5.4 การวัดความด้านท่าน ( $\Omega$ ) .....	129
5.5.5 การวัดโคลออด (D) .....	130
แบบฝึกหัดบทที่ 5 .....	132
<b>บทที่ 6 ออสซิลโลสโคป .....</b>	<b>135</b>
6.1 ออสซิลโลสโคป .....	136
6.2 ส่วนประกอบในโครงสร้างออสซิลโลสโคป .....	137
6.2.1 แม่พิมพ์ออสซิลโลสโคป (CRO) .....	138
6.2.2 ดิจิทัลฟอร์มาเรอร์ออสซิลโลสโคป (DPO) .....	141
6.3 หน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ ออสซิลโลสโคป .....	143
6.3.1 ส่วนควบคุมภาคกระแสผด .....	144
6.3.2 ส่วนควบคุมภาคแมวนวน .....	144
6.3.3 ส่วนทดสอบและปรับเบรนเน็ต .....	147
6.3.4 ส่วนควบคุมภาคแมวนวนต์ .....	149
6.3.5 จอภาพ .....	153
6.4 การวัดแรงดันไฟฟ้า .....	153
6.4.1 แม่พิมพ์ออสซิลโลสโคป (CRO) .....	154
6.4.2 ดิจิทัลฟอร์มาเรอร์ออสซิลโลสโคป (DPO) .....	155
6.5 การวัดเวลาและความถี่ .....	157
6.6 การวัดศักยภาพไฟฟ้าด้วยวิธีสิทธาจารัส .....	159

6.6.1 การวัดความต่างไฟฟ้าด้วยวิธีสิทธิชาร์ต.....	159
6.6.2 การวัดความถี่สัญญาณไฟฟ้าด้วยวิธีสิทธิชาร์ต.....	162
แบบฝึกหัดบทที่ 6.....	166
<b>บทที่ 7 วงจรความต้านทาน.....</b>	<b>169</b>
7.1 วงจรความต้านทานด้วยนากาม.....	170
7.2 วงจรความต้านทานสองขาน.....	172
7.3 วงจรความต้านทานสองรุ่ม.....	175
7.4 วงจรเบ่งแรงดันไฟฟ้า.....	178
7.4.1 วงจรเบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีภาระ.....	179
7.4.2 วงจรเบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบมีภาระ.....	180
7.5 แปลงวงจรความต้านทานแบบสหาร์เป็นเดลตา.....	183
7.6 แปลงวงจรความต้านทานแบบเดลตาเป็นสหาร์.....	185
แบบฝึกหัดบทที่ 7.....	188
<b>บทที่ 8 ดีเทอร์มิแวนน์ เมตริกซ์ และกฎเคอร์ชอฟฟิ.....</b>	<b>191</b>
8.1 ดีเทอร์มิแวนน์.....	192
8.1.1 ดีเทอร์มิแวนน์ 2 อันดับ ( $2 \times 2$ ).....	194
8.1.2 ดีเทอร์มิแวนน์ 3 อันดับ ( $3 \times 3$ ).....	195
8.2 เมตริกซ์.....	197
8.3 การกัลมการเชิงเส้นโดยใช้เมตริกซ์และดีเทอร์มิแวนน์.....	198
8.3.1 สมการชนิดมีตัวไม่ทราบค่า 2 ตัว.....	198
8.3.2 สมการชนิดมีตัวไม่ทราบค่า 3 ตัว.....	201
8.4 กฎเคอร์ชอฟฟิ.....	204
8.5 กฎกระแสไฟฟ้าของครอว์ชอฟฟิ.....	205
8.6 กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟि.....	206
8.7 ข้อควรระวังในการคำนวณและใช้กฎของเคอร์ชอฟฟि.....	212
แบบฝึกหัดบทที่ 8.....	217

<b>บทที่ 9 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสัมภับ</b>	<b>221</b>
9.1 "ไฟฟ้าเกิดจากการเห็น" ยานฯ	222
9.2 แรงดันไฟฟ้าเห็น" ยานฯ	224
9.3 การก่อ"นิต"ไฟฟ้ากระแสสัมภับ	225
9.4 ตัวอย่างคอลลินไซน์ชั้นเรียน	230
9.5 ค่าเฉลี่ยคอลลินไซน์	235
9.6 การทำรีบิมเมอสคอลลินไซน์	238
9.7 ฟอร์มแมฟกเดอร์	240
แบบฝึกหัดบทที่ 9	243
<b>บทที่ 10 เฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม</b>	<b>247</b>
10.1 เฟลต์อยู่ภายนอก"ไฟฟ้ากระแสสัมภับ"	248
10.2 เฟสเซอร์	252
10.3 เฟสเซอร์โดยรวม	254
10.4 ความสัมพันธ์ของคอลลินไซน์และคอลลินไซน์	261
แบบฝึกหัดบทที่ 10	264
<b>บทที่ 11 ปริมาณเชิงช้อน</b>	<b>269</b>
11.1 เขายานวนจริง	270
11.2 เขายานวนขั้นตอนภาพ	271
11.3 เขายานวนเชิงศักดิ์	274
11.4 รูปแบบขายานวนเชิงช้อน	275
11.4.1 เขายานวนเชิงช้อนรูปแบบแผนผังมาตรา	276
11.4.2 เขายานวนเชิงช้อนรูปแบบเชิงช้า	277
11.4.3 เขายานวนเชิงชักนรูปแบบตรีโภณมีติ	279
11.4.4 เขายานวนเชิงชักนรูปแบบชี้ก้าร์ด	282
11.5 การนากลบขายานวนเชิงช้อน	283
11.6 การคุณเลราขายานวนเชิงช้อน	284

11.7 การหารเฉลี่ยจำนวนเชิงช้อน.....	286
11.8 การแก้ปัญหาของจุดไฟฟ้าด้วยเพชรจำนวนเชิงช้อน.....	289
แบบฝึกหัดบทที่ 11 .....	291
<b>บทที่ 12 ตัว R-L-C และวงจร RL ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ.....</b>	<b>293</b>
12.1 ตัวด้านหน้าทำงานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ .....	294
12.2 ตัวเหนี咿านำทำงานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ .....	297
12.3 ตัวเก็บประจุทำงานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ .....	301
12.4 วงจรต่ออนุกรม R และ L .....	305
12.5 วงจรต่อขนาน R และ L .....	311
แบบฝึกหัดบทที่ 12 .....	319
<b>บทที่ 13 วงจร RC และวงจร RLC ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ.....</b>	<b>323</b>
13.1 วงจรต่ออนุกรม R และ C .....	324
13.2 วงจรต่อขนาน R และ C .....	330
13.3 วงจรตอยานุกรม R, L และ C .....	336
13.4 วงจรตอยานาน R, L และ C .....	346
แบบฝึกหัดบทที่ 13 .....	357
<b>บทที่ 14 เพาเวอร์แฟกเตอร์ .....</b>	<b>361</b>
14.1 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ .....	362
14.2 เพาเวอร์แฟกเตอร์ .....	365
14.3 การคำนวณหาค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ .....	367
14.4 การแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์ .....	372
แบบฝึกหัดบทที่ 14 .....	381

<b>บทที่ 15 ใบปฏิบัติงาน .....</b>	<b>385</b>
ใบปฏิบัติงานที่ 1 การใช้งานเดซีแอมมิเตอร์.....	386
ใบปฏิบัติงานที่ 2 การใช้งานเดซีไอลด์มิเตอร์.....	390
ใบปฏิบัติงานที่ 3 การใช้งานเดซีบีคอมมิเตอร์.....	394
ใบปฏิบัติงานที่ 4 การใช้งานเดซีวีโอลด์มิเตอร์.....	397
ใบปฏิบัติงานที่ 5 การใช้ไซโตร์มิเตอร์วัดหาค่าความต้านทาน.....	401
ใบปฏิบัติงานที่ 6 การใช้งานมัลติมิเตอร์ชินิชและลอกอ้างและชันดิจิติวัล.....	404
ใบปฏิบัติงานที่ 7 การปรับแต่งออดซิลโลสโคปไปพร้อมใช้งาน.....	408
ใบปฏิบัติงานที่ 8 การแบ่งความต้านทานเล็กๆ สดาร์.....	412
ใบปฏิบัติงานที่ 9 กฎเคอร์ชอฟฟ์ .....	417
ใบปฏิบัติงานที่ 10 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับต่ออนุกรม RL .....	420
ใบปฏิบัติงานที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับต่ออนุกรม RC .....	425
ใบปฏิบัติงานที่ 12 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับต่ออนุกรม RLC .....	430
<b>บรรณานุกรม .....</b>	<b>437</b>

